

Exercícios Portas Lógicas


Álgebra Booleana – parte 2

Nome: Anderson Souza de Oliveira

Ra: 01211003

Professora: Marise

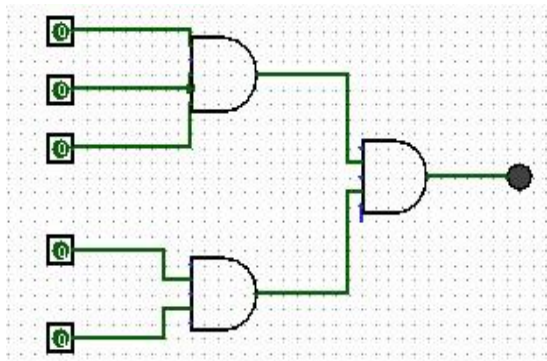1) Dado o circuito abaixo faça a tabela verdade e a expressão booleana




$$S = S1 * S2 \quad S = (A * B * C) * (D * E)$$


A	B	C	D	E	S1	S2	S
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	1	1	0	1	0
0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	1	1	0	1	0
0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	0	1	1	0	1	0
0	1	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0
0	1	1	1	1	0	1	0
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	1	1	0	1	0
1	0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0	0
1	0	1	1	0	0	0	0
1	0	1	1	1	0	1	0
1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0	0
1	1	0	1	1	0	1	0
1	1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	1	1	0	0
1	1	1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1

2) Dada a expressão booleana apresente o circuito e a tabela verdade

$$S = (AC) + (B+D) + (EF)$$

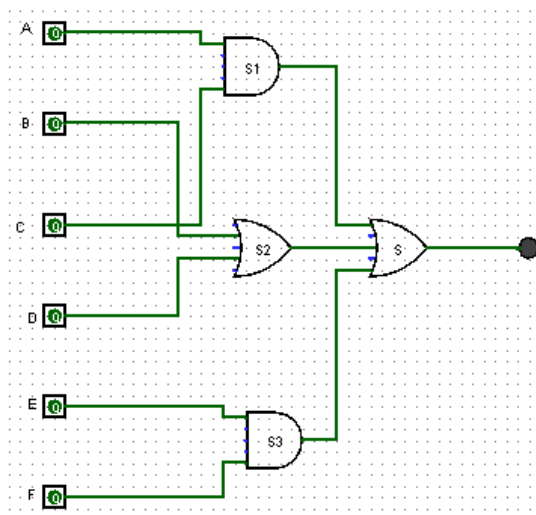

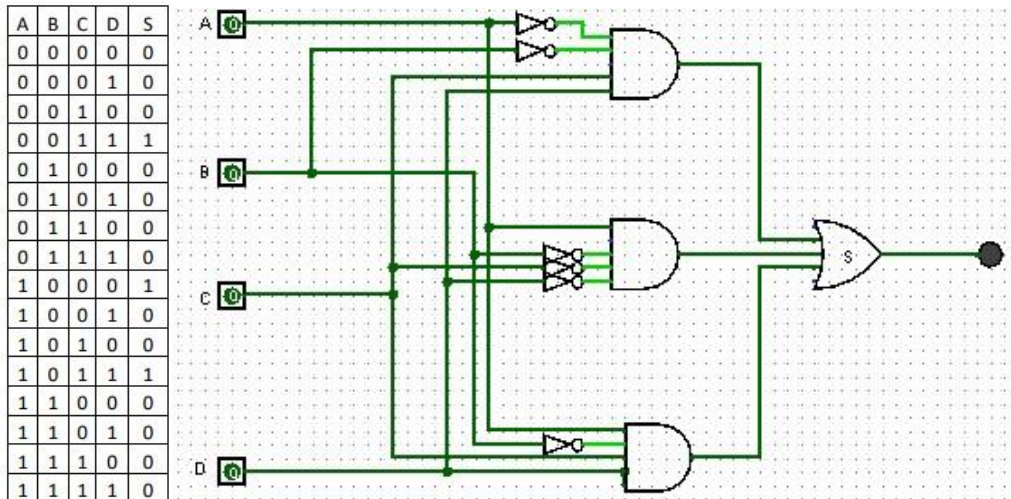
3) Dada a tabela verdade a seguir, desenhe o seu circuito lógico e a expressão booleana



$$S = S1 + S2 + S3$$

$$S = (!A * !B * C * D) + (A * !B * !C * !D) + (A * !B * C * D)$$

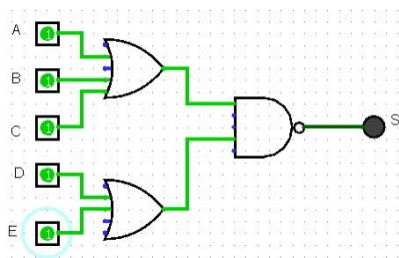1) Dado o circuito abaixo faça a tabela verdade e a expressão booleana



$$S = !((A + B + C) * (D + E))$$


A	B	C	D	E	S1	S2	S
0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	1	0	1	1
0	0	0	1	0	0	1	1
0	0	0	1	1	0	1	1
0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	1	0	1	1	1	0
0	0	1	1	0	1	1	0
0	0	1	1	1	1	1	0
0	1	0	0	0	1	0	1
0	1	0	0	1	1	1	0
0	1	0	1	0	1	1	0
0	1	0	1	1	1	1	0
0	1	1	0	0	1	1	0
0	1	1	0	1	1	1	0
0	1	1	1	0	1	1	0
0	1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	1	0	1
1	0	0	0	1	1	1	0
1	0	0	1	0	1	1	0
1	0	0	1	1	1	1	0
1	0	1	0	0	1	0	1
1	0	1	0	1	1	1	0
1	0	1	1	0	1	1	0
1	0	1	1	1	1	1	0
1	1	0	0	0	1	0	1
1	1	0	0	1	1	1	0
1	1	0	1	0	1	1	0
1	1	0	1	1	1	1	0
1	1	1	0	0	1	0	1
1	1	1	0	1	1	1	0
1	1	1	1	0	1	1	0
1	1	1	1	1	1	1	0

2) Dada a expressão booleana apresente o circuito e a tabela verdade

$$S = A(B+D) + (EF) + C$$

A	B	D	E	F	C	S1	S2	S
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	1	1	0	0	1
0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0	0	1
0	0	0	1	1	0	0	1	1
0	0	0	1	1	1	0	1	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0	0	1
0	0	1	1	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	1	0	0	1
0	0	1	1	1	0	0	1	1
0	0	1	1	1	1	0	1	1
0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	1	1	0	0	1
0	1	0	1	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	1	0	0	1
0	1	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	1	1	1	0	1	1
0	1	1	0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	1	0	0	1
0	1	1	0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	1	1	0	0	1
0	1	1	1	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	1	0	0	1
0	1	1	1	1	0	0	1	1
0	1	1	1	1	1	0	1	1

1	0	0	0	0	1	0	0	1
1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	0	0	1
1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1	0	0	1
1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	1	0	1	1
1	0	0	1	1	0	0	1	1
1	0	1	0	0	1	1	0	1
1	0	1	0	0	0	1	0	1
1	0	1	0	1	1	1	0	1
1	0	1	0	1	0	1	0	1
1	0	1	1	0	1	1	0	1
1	0	1	1	0	0	1	0	1
1	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	1	1	1	0	1	1	1
1	1	0	0	0	1	1	0	1
1	1	0	0	0	0	1	0	1
1	1	0	0	1	1	1	0	1
1	1	0	0	1	0	1	0	1
1	1	0	1	0	0	1	0	1
1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	1	0	1	1	1
1	1	0	0	0	1	1	0	1
1	1	0	0	0	0	1	0	1
1	1	0	0	1	1	1	0	1
1	1	0	0	1	0	1	0	1
1	1	0	1	0	1	1	0	1
1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	0	1	0	1
1	1	1	0	0	1	1	0	1
1	1	1	0	1	0	1	0	1
1	1	1	0	1	1	1	1	1
1	1	1	1	0	0	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	0	1	1	1

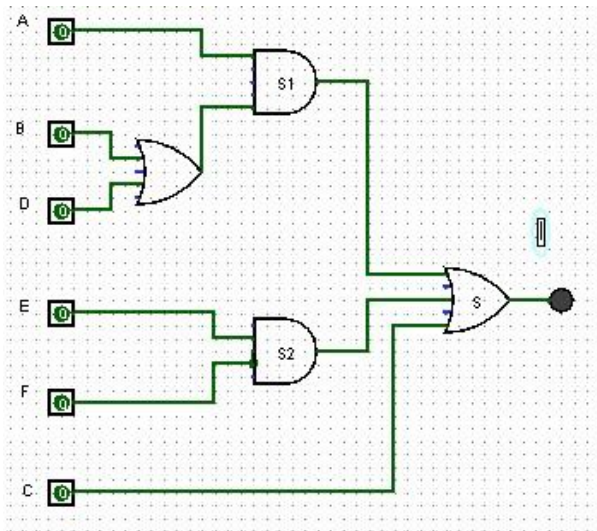

3) Dada a tabela verdade a seguir, desenhe o seu circuito lógico e a expressão booleana

A	B	C	D	S	
0	0	0	0	0	
0	0	0	1	1	$S1 = !A * !B * !C * D$
0	0	1	0	0	
0	0	1	1	1	$S2 = !A * !B * C * D$
0	1	0	0	0	
0	1	0	1	0	
0	1	1	0	0	
0	1	1	1	0	
1	0	0	0	1	$S3 = A * !B * !C * !D$
1	0	0	1	0	
1	0	1	0	0	
1	0	1	1	0	
1	1	0	0	0	
1	1	0	1	0	
1	1	1	0	0	
1	1	1	1	1	$S4 = A * B * C * D$
$S = (S1) + (S2) + (S3) + (S4)$					
$S = (!A * !B * !C * D) + (!A * !B * C * D) + (A * !B * !C * !D) + (A * B * C * D)$					

